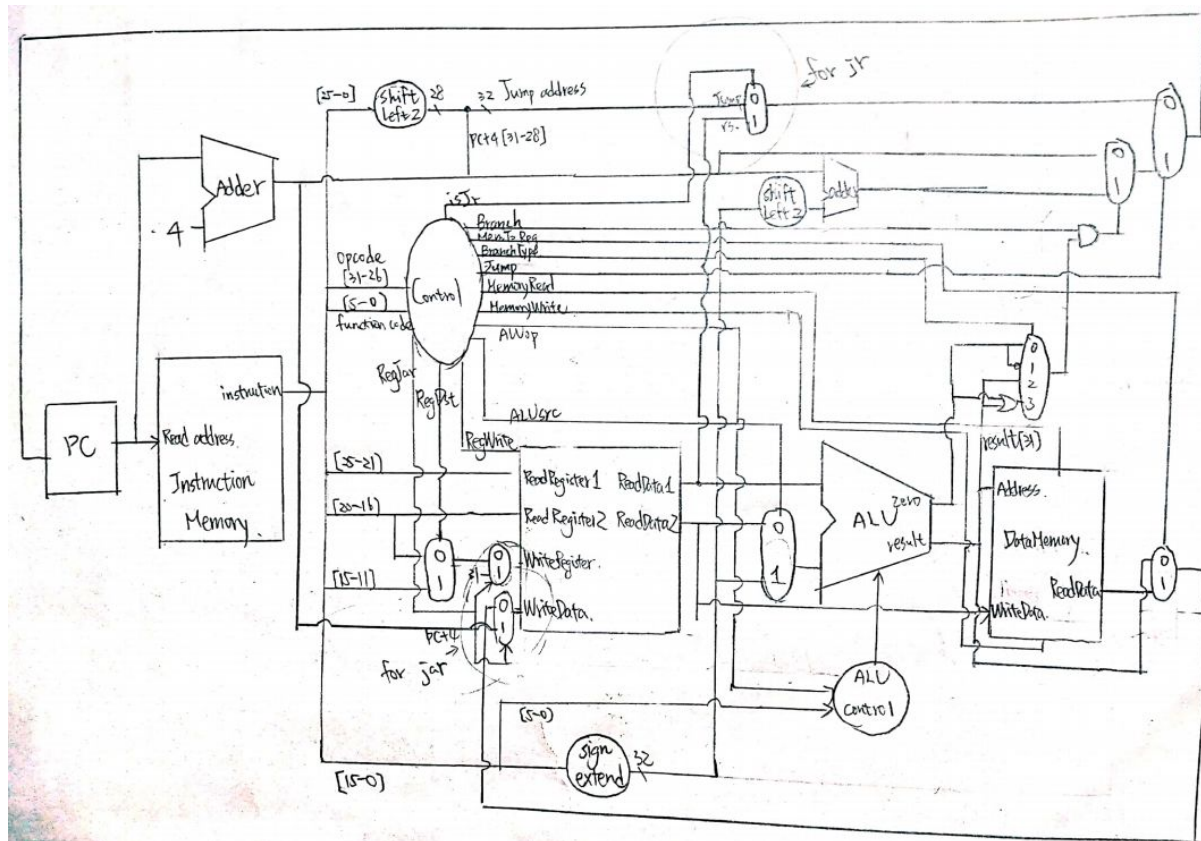


Computer Organization Lab-3

0616014楊政道, 0616225張承遠

Architecture diagram:



Detailed description of the implementation:

1. 實作細節們

(1) Data Memory

多加兩個Control分別為MemoryRead跟MemoryWrite，控制對Memory的操作

(2) jump

jump指令把instr[25-0]先*4再跟PC+4的最高四位接上，並且寫回PC即可

(3) jr

jr要將ra(\$31)的值讀出來，再寫回PC。需要一個MUX來控制寫回去的值是jump還是(\$31)，並用一個control signal(命名為isJr)來選擇。

(4) jal

跟jump是一樣的動作，但是多了一個要回寫PC+4進(\$31)的動作，因此WriteRegister跟WriteData前面要多一個MUX，並加一個Control Signal從ALU Control拉出來(因為jal為R-type，要從function code才能辨認出他屬於jal指令)。當執行jal，除了執行jump操作，也要把PC+4存進去(\$31)內。

2. Control Signal Table

	RegWrite	ALU_src	RegDst	Branch	MemWrite	MemRead	MemtoReg	Jump	RegJal	ALU_op	isJr
R_type 000000	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0010	0
Addi 001000	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0011	0
Beq 000100	0	0	X	1	0	0	0	0	0	1010	0
Lw 100011	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0000	0
Sw 101011	0	1	x	0	1	0	1	0	0	0001	0
J 000010	0	X	X	0	0	0	0	1	0	x	0
Jal 000011	1	X	X	0	0	0	0	1	1	x	0
Jr 000000	0	x	X	0	0	0	0	1	0	x	1
Ble 000110	0	0	X	1	0	0	0	0	0	1000	0
Bnez 000101	0	0	X	1	0	0	0	0	0	0111	0
Bltz 000001	0	0	X	1	0	0	0	0	0	1001	0
Li 001111	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0000	0

Problems encountered and solutions:

乍看之下這次lab只是上次lab的延續，應該加上幾個功能就完成了，但這次的lab跟上次比起來多花了我大概兩三倍的心力。首先遇到的問題就是要熟悉每個指令的參數及意義，以及每個指令對應到的control變數。一開始寫decoder檔的時候很快就被一堆指令搞得暈頭轉向，而且常常在Debug，到後來我先建好一個每個指令對到每個control的表格，建好之後再來寫code思路便清晰許多。

接著遇到的問題便是接線的問題，其中最困擾我的便是jr這個指令。Jr這個指令屬於R-type，但jr指令有些性質卻與R-type不一樣。像是R-type的RegWrite一般來說都是1，但jr並不用寫入結果到result裡面，因此必須特殊處理這個指令。其他問題還有兩個值比大小的時候要判斷sign bit 再比，不能直接比大小，以及Debug比上次還要花時間，因為這次的測試資料都比較大。

Lesson learnt (if any):

這次的Lab，當然地讓我更加深的CPU的架構，寫完之後腦海裡都可以浮現出一個清楚的SimpleCPU架構。同時這次的Lab也讓我了解到細心是很重要的一件事情，稍微打錯一個數字都可能會導致與正確結果相差甚遠。而且了解CPU架構跟實作CPU也是有很大的差別，實作CPU的時候要考慮到很多實作的小細節。

How to compile:

```
iverilog testbench.v Simple_Single_CPU.v Adder.v ALU.v ALU_Ctrl.v Data_Memory.v  
Decoder.v Instr_Memory.v MUX_2to1.v ProgramCounter.v Reg_File.v Shift_Left_Two_32.v  
Sign_Extend.v
```